



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2

Название: Исследование дешифраторов

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Студент	<u>ИУ7-44Б</u> (Группа)	<u>04.04.2021</u> (Подпись, дата)	<u>С. Д. Параскун</u> (И.О. Фамилия)
Преподаватель		<u></u> (Подпись, дата)	<u>А. Ю. Попов</u> (И.О. Фамилия)

Москва, 2021


Цель работы – изучение принципов построения и методов синтеза дешифраторов; макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов.

Задание 1.


Исследование линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами:

а) собрать линейный стробируемый дешифратор на элементах ЗИ-НЕ; наборы входных адресных сигналов A_0 и A_1 задать в выходов Q_0 , Q_1 четырехразрядного счетчика; подключить световые индикаторы к выходам счетчика и дешифратора;

б) подать на вход счетчика сигнал с выхода ключа (Switch) лог. 0 и 1 как генератора одиночных импульсов; изменяя состояние счетчика с помощью ключа, составить таблицу истинности нестробируемого дешифратора (т. е. при $EN = 1$);

в) подать на вход счетчика сигнала  генератора и снять временные диаграммы сигналов дешифратора; временные диаграммы здесь и в дальнейшем наблюдать на логическом анализаторе;

г) определить амплитуду помех, вызванных гонками, на выходах дешифратора;

д) снять временные диаграммы сигналов стробируемого дешифратора; в качестве стробирующего сигнала использовать инверсный сигнал генератора  задержанный линией задержки логических элементов (повторителей и инверторов);

е) определить время задержки, необходимое для исключения помех на входах дешифратора, вызванных гонками.

Составим схему в Multisim (рис. 1):

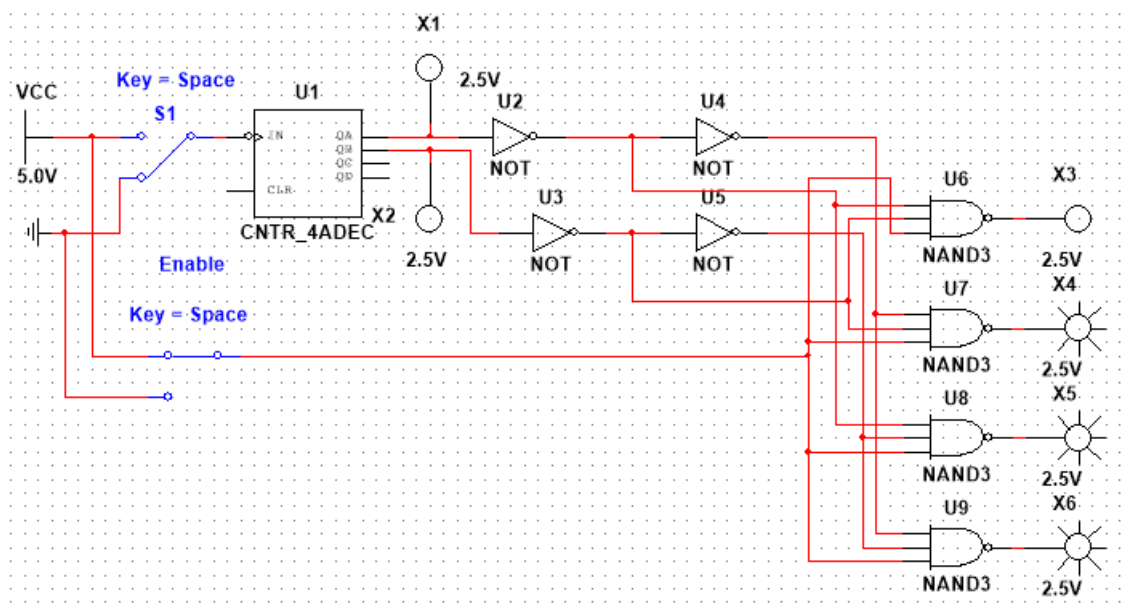


Рис. 1 — Схема линейного двухвходного дешифратора с инверсными выходами в Multisim

Составим таблицу истинности при Enable = 1 (табл. 1)

A_1	A_2	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Табл. 1 — Таблица истинности линейного двухвходного дешифратора с инверсными выходами

Теперь добавим в схему источник питания и логический анализатор (рис. 2), и исследуем временную диаграмму (рис. 3):

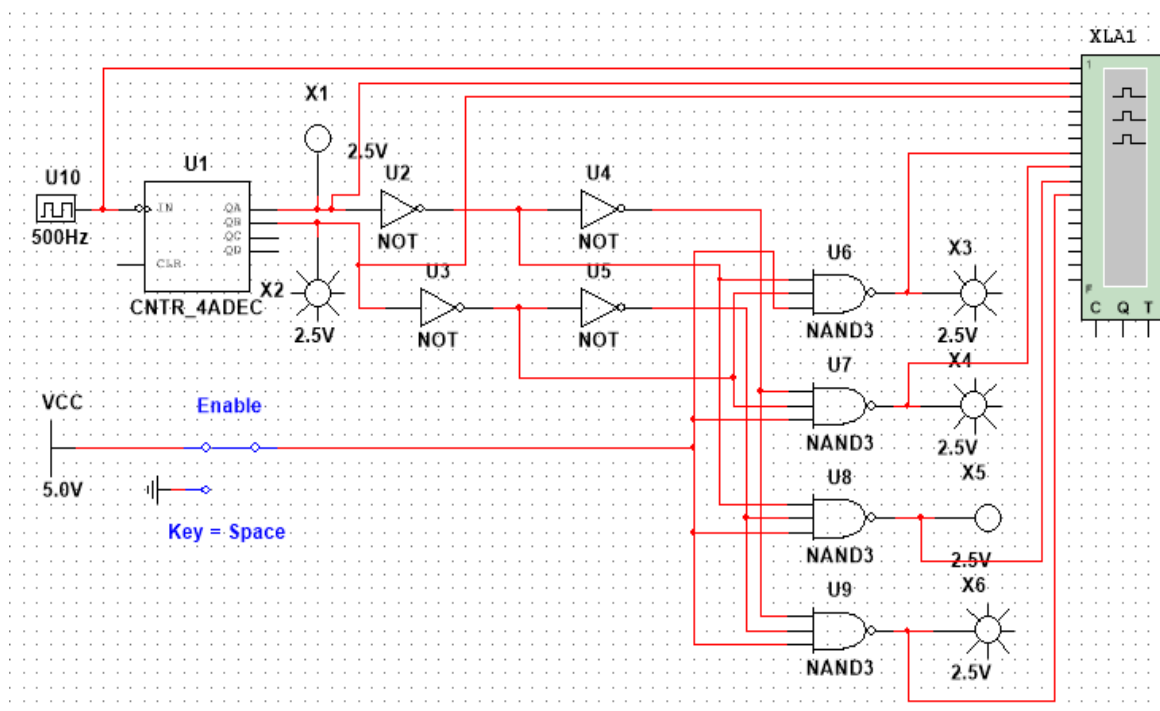


Рис. 2 — Схема с логическим анализатором

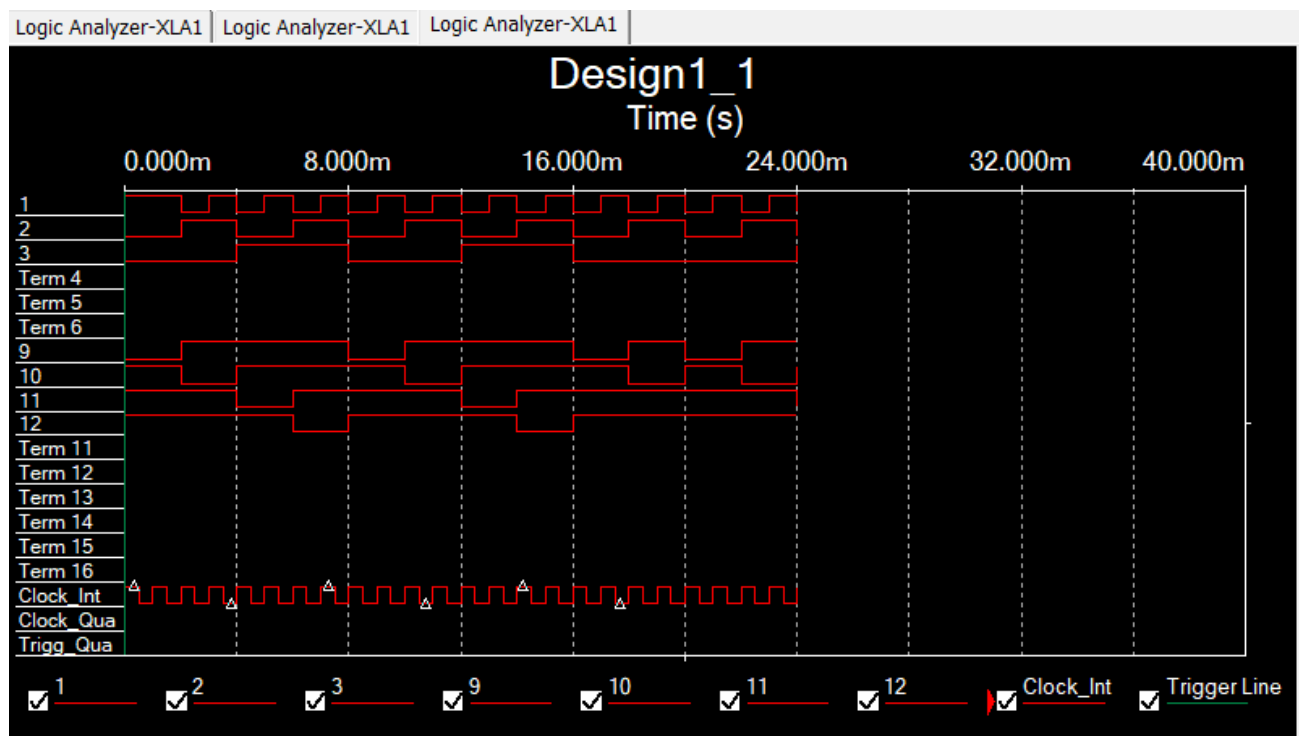


Рис. 3 — Временная диаграмма линейного двухвходного дешифратора с инверсными выходами

На данной диаграмме 8 — входной сигнал, 2 и 3 — A_0 и A_1 , 9, 10, 11, 12 — выходы F_0, F_1, F_2, F_3 . Отсюда видно, что при подаче 00 на выходе имеем 0 только на F_0 , при подаче 01 имеем 0 только на F_1 , при подаче 10 на только на выходе F_2

получаем 0, и при подаче 11 0 только на F_3 . 0 мы имеем на выходе, так как выходы инверсные. Данная диаграмма для $EN = 1$.

Помехи на выходах дешифратора не наблюдаются, так как это лишь модель процесса на компьютере. Однако некоторые индикаторы мигают, когда не должны; это является следствием гонок, формирующих ложный сигнал. Для их устранения необходимо использовать стробированный дешифратор, в котором при переходных процессах вход EN должен быть включен, тогда помехи не будут влиять на входной сигнал, а информационный сигнал будет преобразовываться дешифратором, когда нет искажений.

Заменим ключ на генератор с инверсным сигналом (рис. 4) и снимем временную диаграмму повторно (рис. 5):

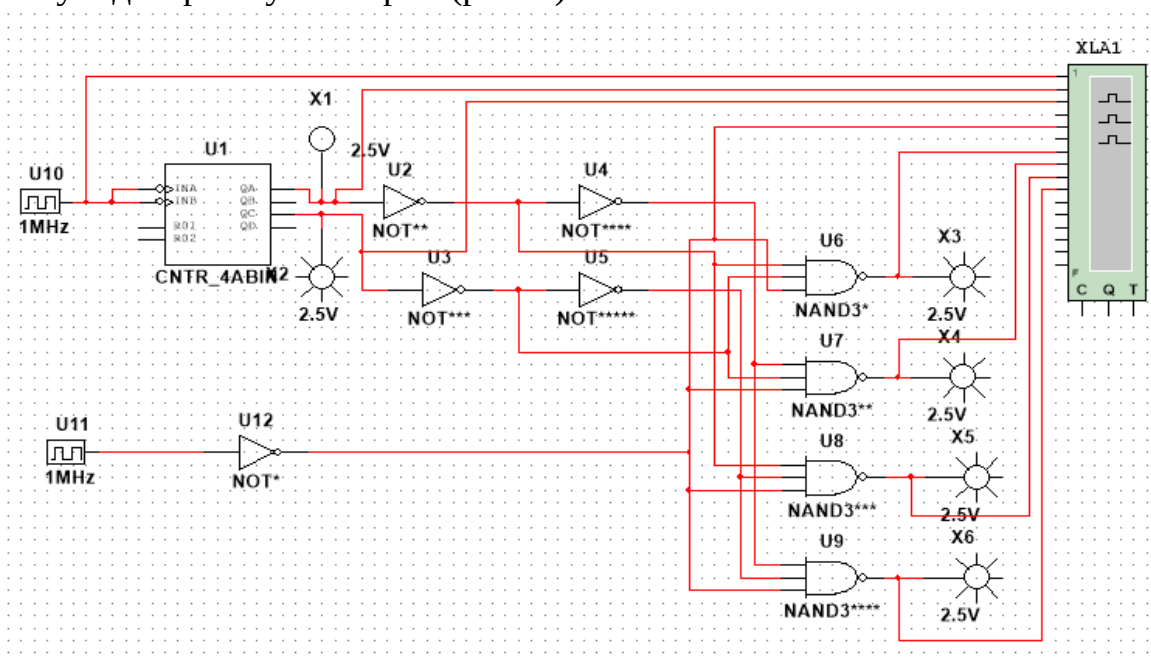


Рис. 4 — Схема с инверсным сигналом вместо ключа

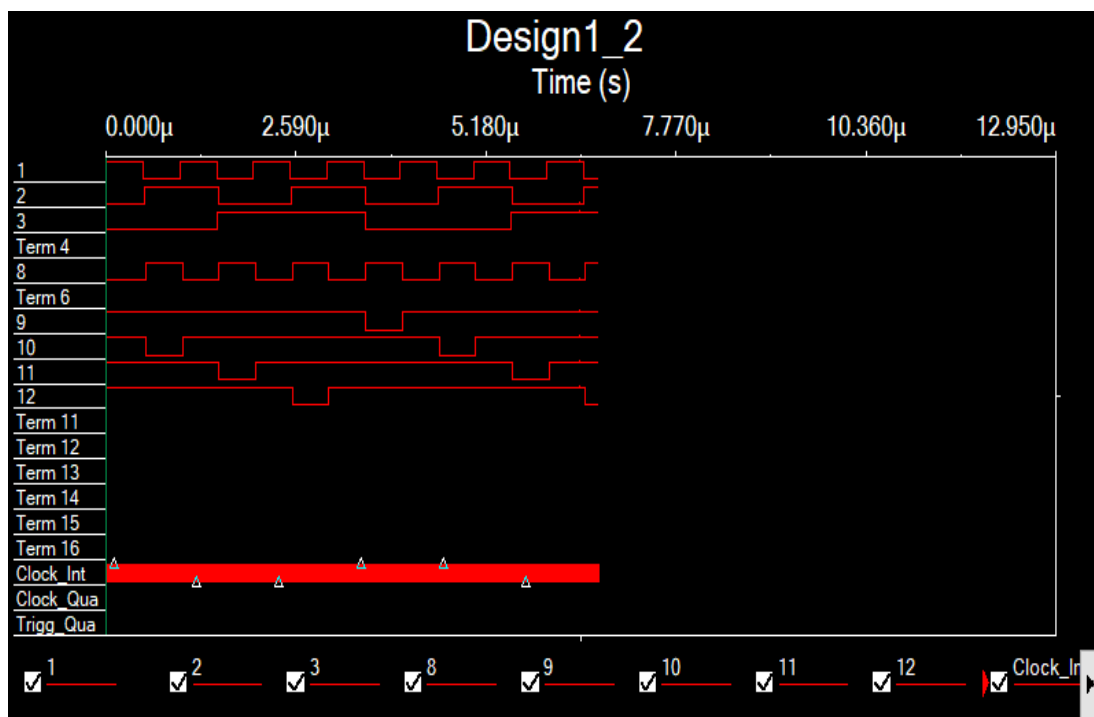


Рис. 5 — Временная диаграмма с генератором на EN

Задержка, примененная на U12 30n s.

Вывод — дешифратор преобразовывает информацию, закодированную двоичным сигналом на входе, в соответствующий выходной двоичный код. В процессе его наблюдения гонки, которые можно предотвратить добавлением стробирующего сигнала, который выключается на время переходных процессов.

Задание 2.

Исследование дешифраторов ИС К155ИД4 (74LS155) (рис. 6):

а) снять временные диаграммы сигналов двухвходового дешифратора, подавая на его адресные входы 1 и 2 сигналы Q_0 и Q_1 выходов счетчика, а на стробирующие входы $\sim E_3$ и $\sim E_4$ — импульсы генератора, задержанные линией задержки;

б) определить время задержки стробирующего сигнала, необходимое для исключения помех на выходах дешифратора;

в) собрать схему трехвходового дешифратора на основе дешифратора К15ИД4 (рис. 6), задавая входные сигналы A_0, A_1, A_2 с выходов Q_0, Q_1, Q_2 счетчика; снять временные диаграммы сигналов дешифратора и составит по ней таблицу истинности.

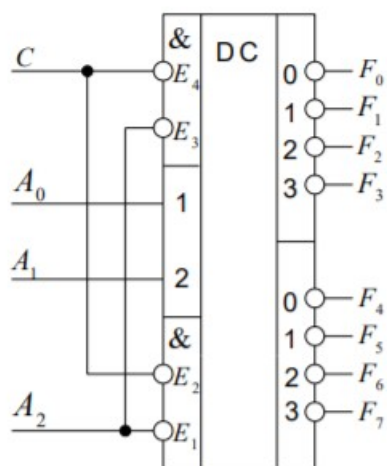


Рис. 6 — Дешифратор К15ИД4 (74LS155)

Соберем схему в Multisim (рис. 7) и исследуем временную диаграмму (рис. 8):

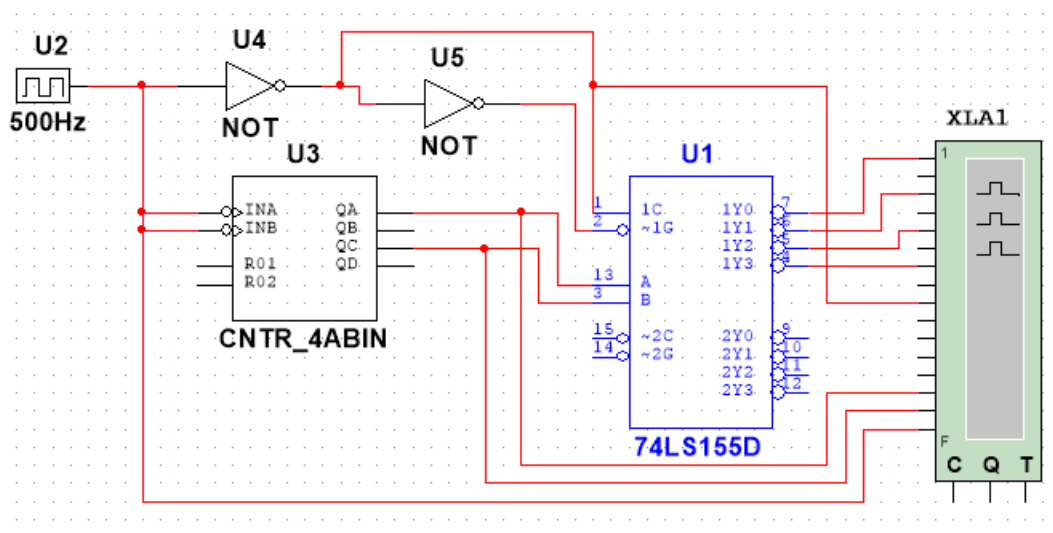


Рис. 7 — Схема исследования дешифратора К15ИД4

 


Рис. 8 — Временная диаграмма исследования дешифратора К155ИД4

Входы 6, 7, 8, 9 — выходы дешифратора К155ИД4,
 вход 4 — подаваемый на EN сигнал,
 входы 2, 5 — адресные входы дешифратора,
 вход 3 — генератор колебаний.

Для исключения помех, задержка стробирующего сигнала должна быть не меньше времени задержки сигналов внутри дешифратора.

Теперь соберем трехвходовый дешифратор (рис. 9) и исследуем его временную диаграмму (рис. 10):

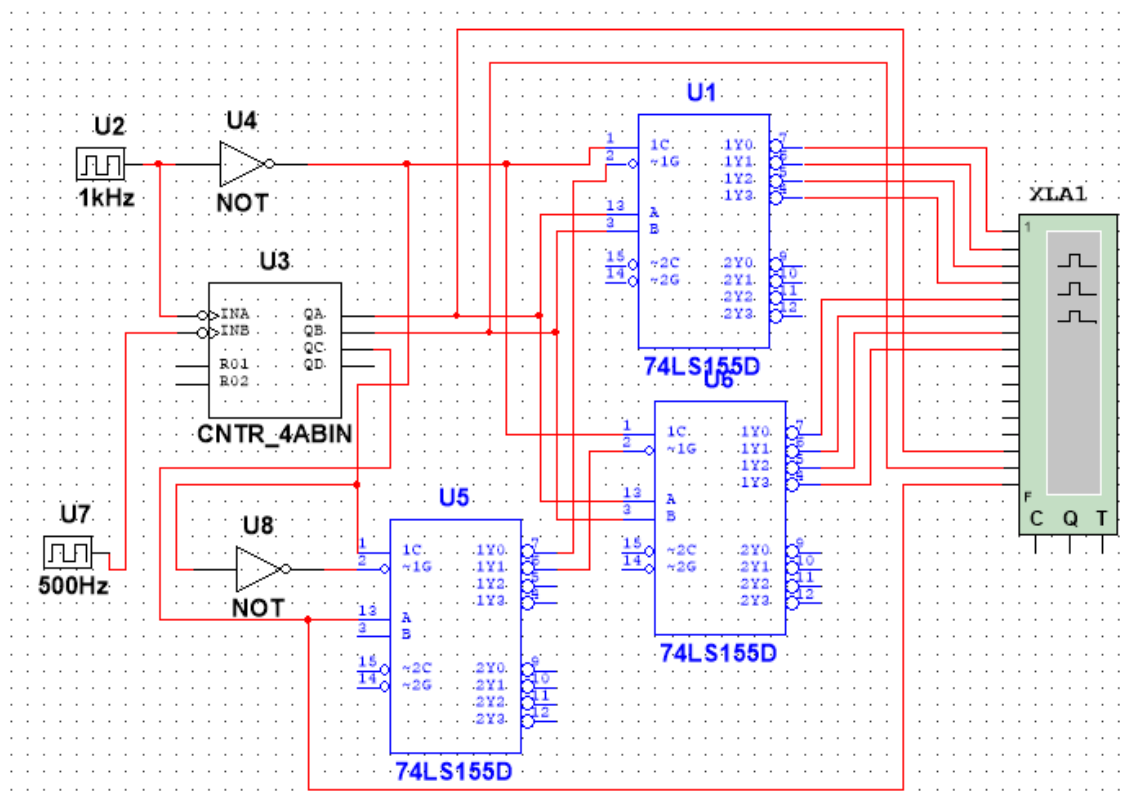


Рис. 9 — Трехвходовый дешифратор на основе К155ИД4

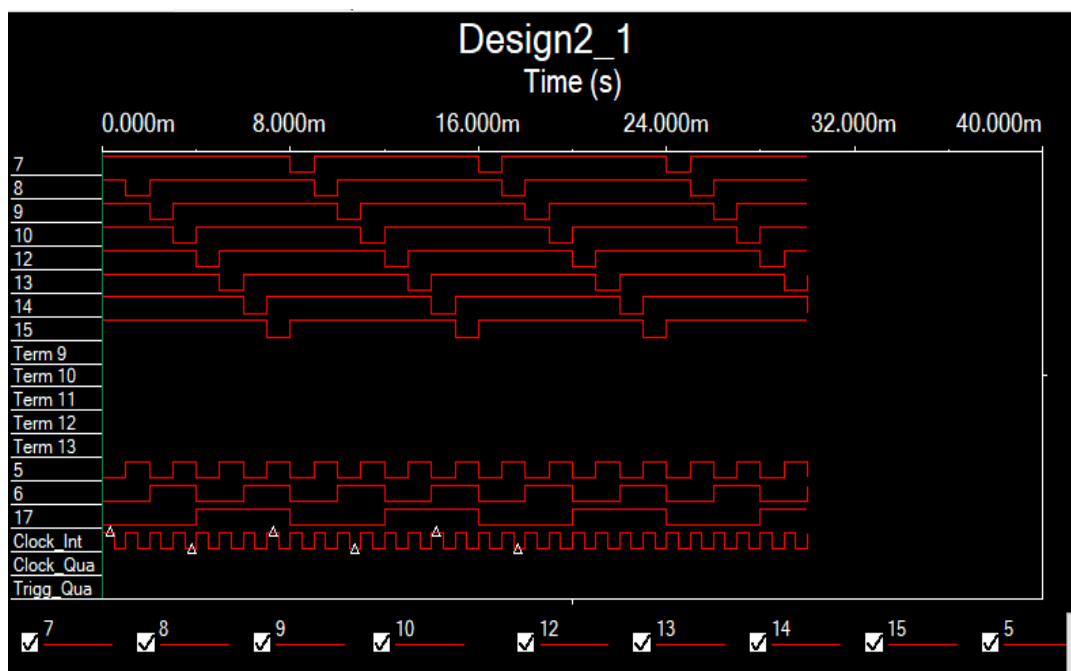


Рис. 10 — Временная диаграмма трехвходового дешифратора

8 входов сверху — выходы F_0 - F_7 дешифратора,
 3 входа снизу — входы A_0 , A_1 , A_2 ,
 средний вход — значение стробирующего сигнала EN .
 Составим таблицу истинности (табл. 2):

EN	A2	A1	A0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
0	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Табл. 2 — Таблица истинности трехвходового дешифратора на основе К155ИД4

Вывод — для получения более сложных дешифраторов с большим количеством входов и выходов можно воспользоваться наращиванием простых дешифраторов, используя каскадную схему. В данном задании был получен DC 3-8 из 3 DC 2-4.

Задание 3.

Исследование дешифраторов ИС КР531ИД14 (74LS139) аналогично заданию 2. ИС 74LS139 содержит два дешифратора DC 2-4 (U1A и U1B) с отдельными адресными входами и разрешения. Входы разрешения — инверсные. Так как каждый дешифратор имеет один вход разрешения, то для образования двух инверсных входов необходимо перед входом разрешения включить двухвходовой ЛЭ. Чтобы на выходе ЛЭ получить функцию конъюнкции $\sim EN1 * \sim EN2$, ЛЭ при наборе 00 входных сигналов должен формировать выходной сигнал 0, а на остальных наборах входных сигналов — 1.

 


Рис. 11 — Макросхема дешифратора 74LS139D в Multisim

Соберем схему в Multisim (рис. 12) и исследуем временную диаграмму (рис. 13):

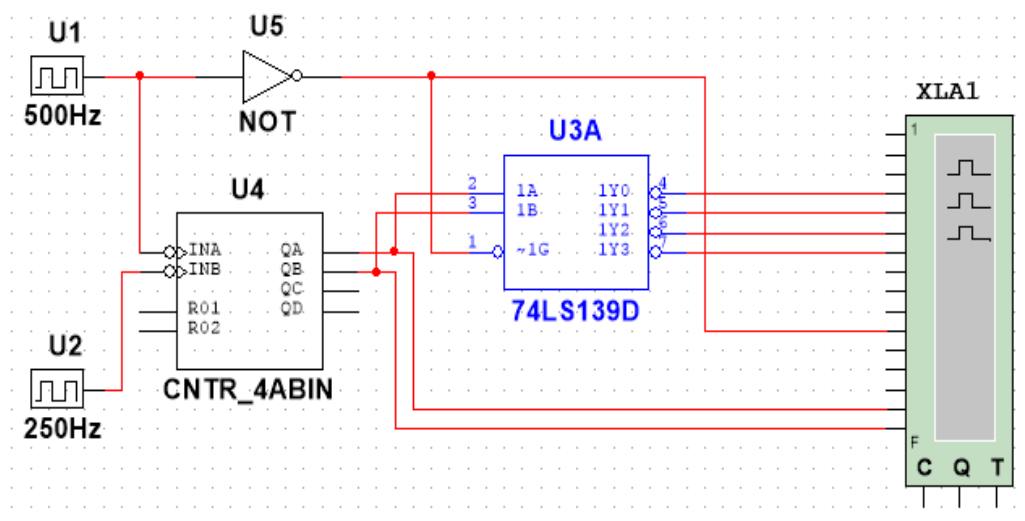


Рис. 12 — Схема исследования дешифратора 74LS139D

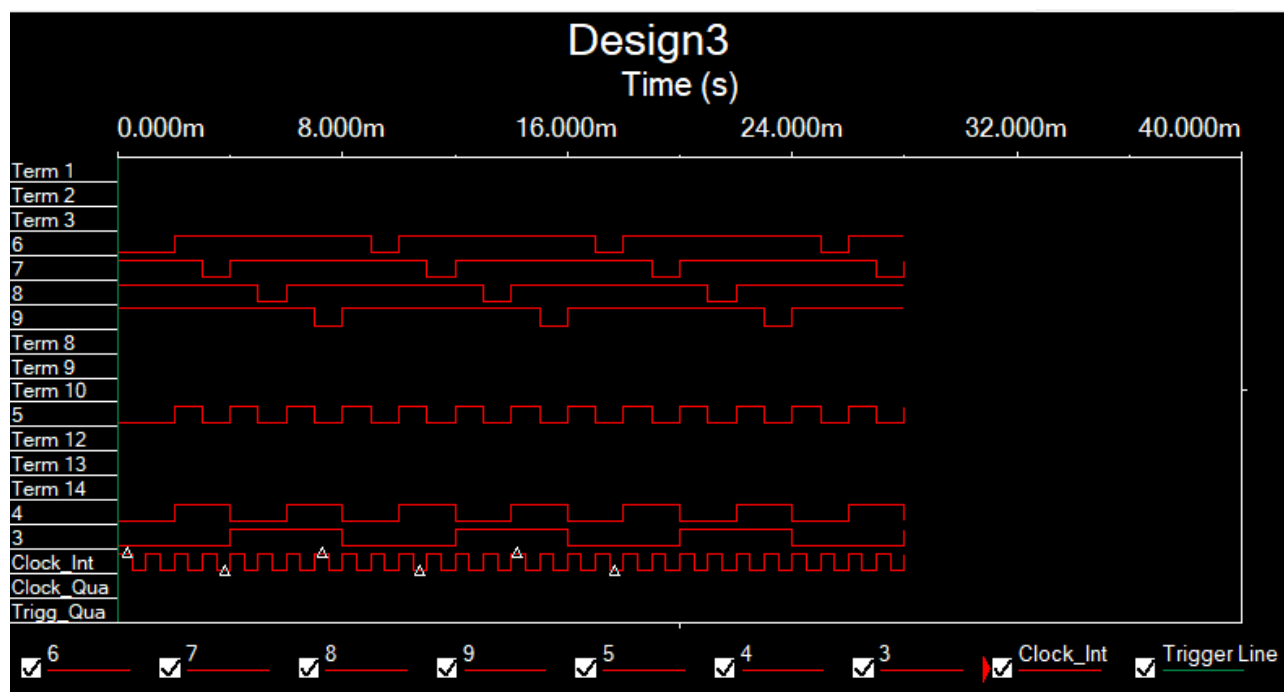


Рис. 13 — Временная диаграмма 74LS139D

Верхние 4 входа — выходы дешифратора F_0 - F_3 , вход 5 — стробирующий сигнал EN, нижние 2 входа — входные сигналы.

Теперь нарастим третий адресный вход. В отличие от предыдущего задания вместо неполного дешифратора в каскаде поставим инвертор, который выполнит ту же функцию. Ниже схема (рис. 14) и временная диаграмма (рис. 15):

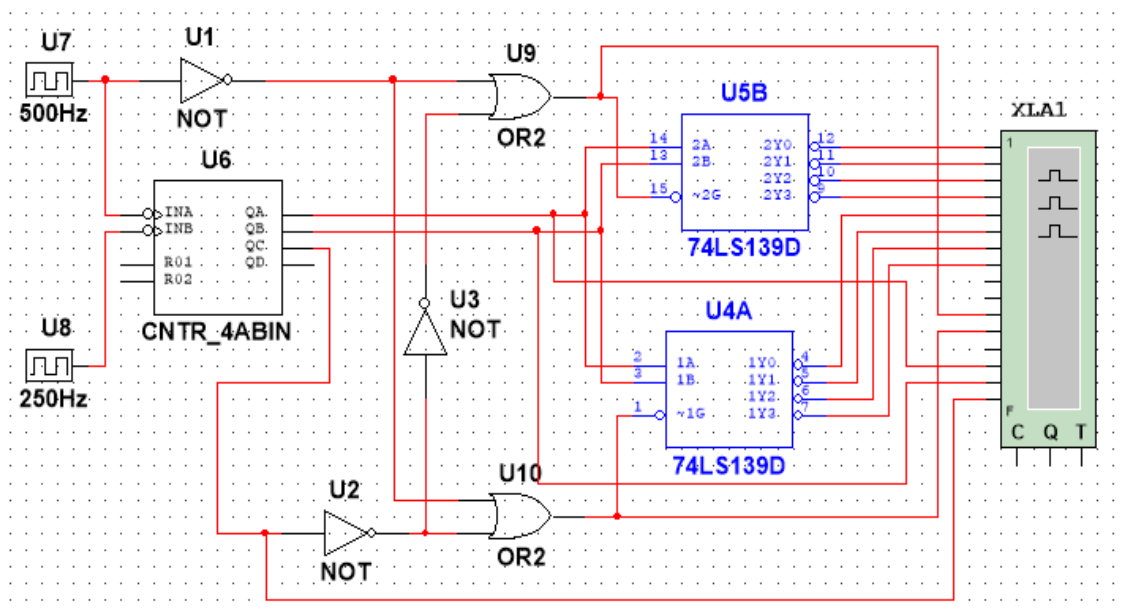


Рис. 14 — Трехвходовой дешифратор на основе 74LS139D

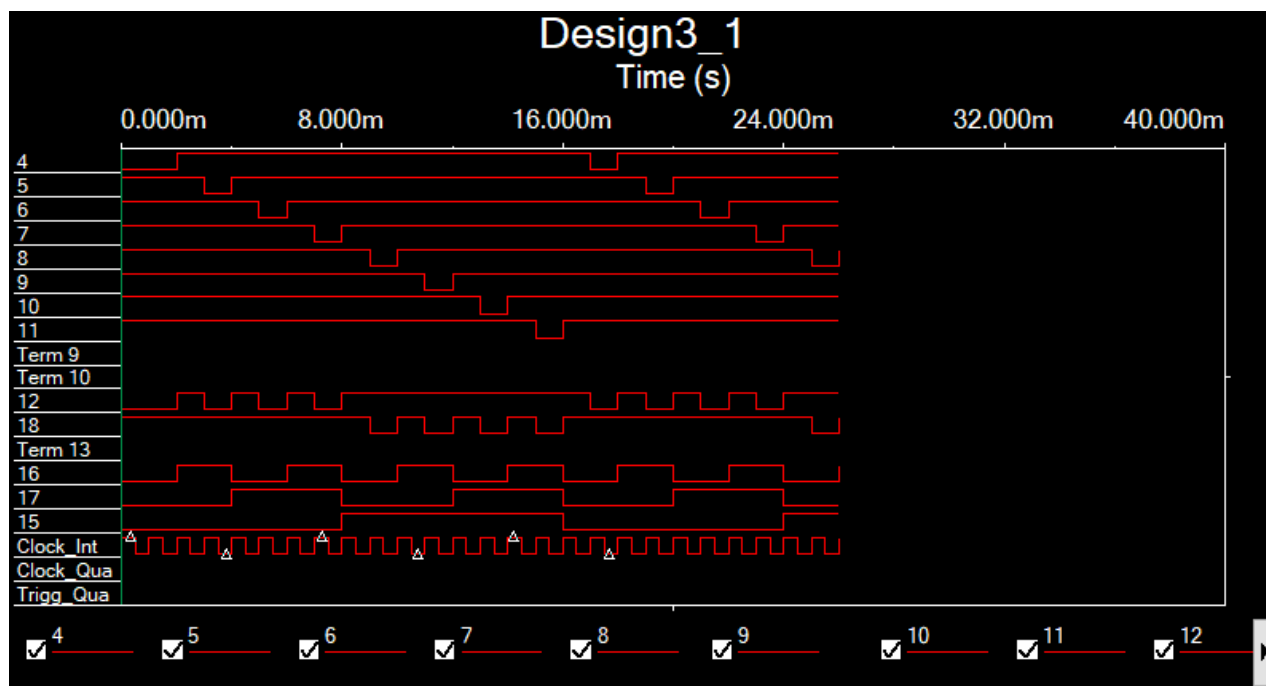


Рис. 15 — Временная диаграмма трехвходового дешифратора на основе 74LS139D

Полученная диаграмма почти не отличается от той, которая была во 2 задании за исключением стробирующего сигнала. Так как разрешающие входы инверсные, действующий сигнал $EN = 0$. Когда на выходе 0, на другом $EN = 1$ и дешифратор выключен. Мы получаем более наглядную схему благодаря единственности стробирующего входа.

Составим таблицу истинности (табл. 3):

EN	A ₀	A ₁	A ₂	F ₀	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇
1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


Табл. 3 — Таблица истинности трехвходового дешифратора на основе 74LS139D

Вывод — наращивание дешифраторов возможно и с одним входом разрешения при использовании дополнительных ЛЭ.

Задание 4.

Исследовать работоспособность дешифраторов ИС 533ИД7 (74LS138) (рис. 16):

а) снять временные диаграммы сигналов нестробируемого дешифратора DC 3-8 ИС 533ИД7, подавая на его адресные входы 1, 2, 4 сигналы Q0, Q1, Q2 с выходов счетчика, а на входы разрешения E1, E2, E3 – сигналы лог. 1, 0, 0 соотв.;

б) собрать схему дешифратора DC 5-32 согласно методике наращивания числа входов и снять временные диаграммы сигналов, подавая на его адресные входы сигналы Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 с выходов 5-разрядного счетчика, а на входы разрешения — импульсы генератора,  задержанные линией задержки макета.

 


Рис. 16 — Схемы дешифратора 74LS138D

Соберем схему в Multisim (рис. 17) и исследуем временную диаграмму (рис. 18):

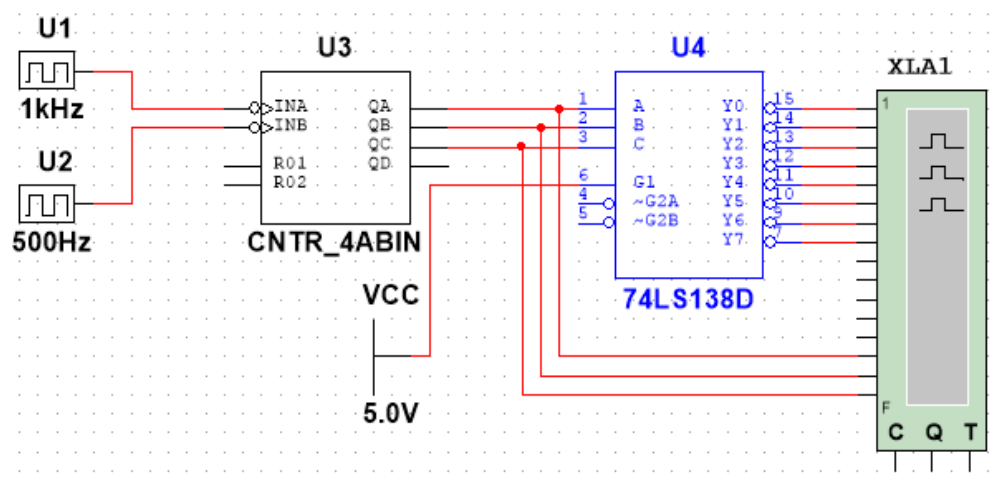


Рис. 17 — Схема исследования дешифратора 74LS138D

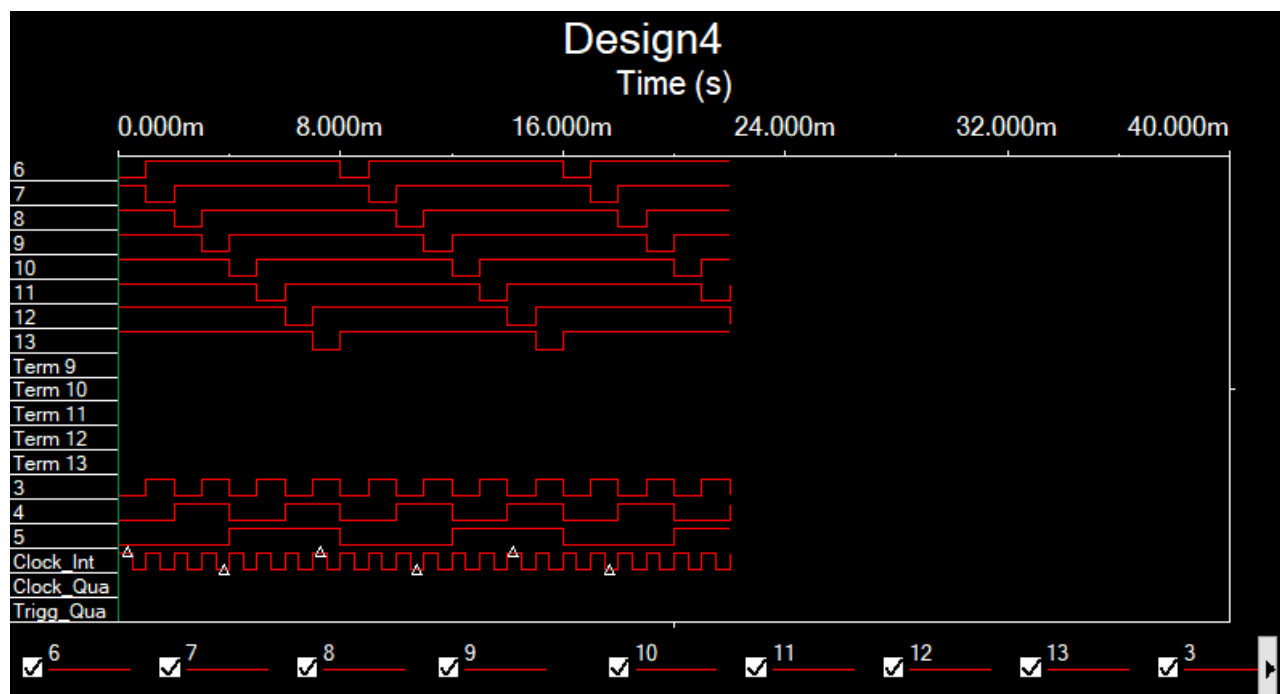


Рис. 18 — Временная диаграмма исследования дешифратора 74LS138D

Теперь займемся построением дешифратора DC 5-32: количество каскадов $\lceil 5/3 \rceil = 2$, в выходном каскаде $32/8 = 4$ дешифратора DC 3-8, во входном $32/64 = 0.5$ от DC 3-8 будет DC 2-4. Выходы дешифратора входного каскада подключаются к разрешающим входам дешифраторов выходного каскада. В выходном каскаде на вход подаются три младших разряда числа — A_0, A_1, A_2 . Во входном оставшиеся старшие — A_4, A_5 . Соберем рассчитанную схему (рис. 19) и приложим временные диаграммы соответствующих анализаторов (рис. 20, 21, 22):

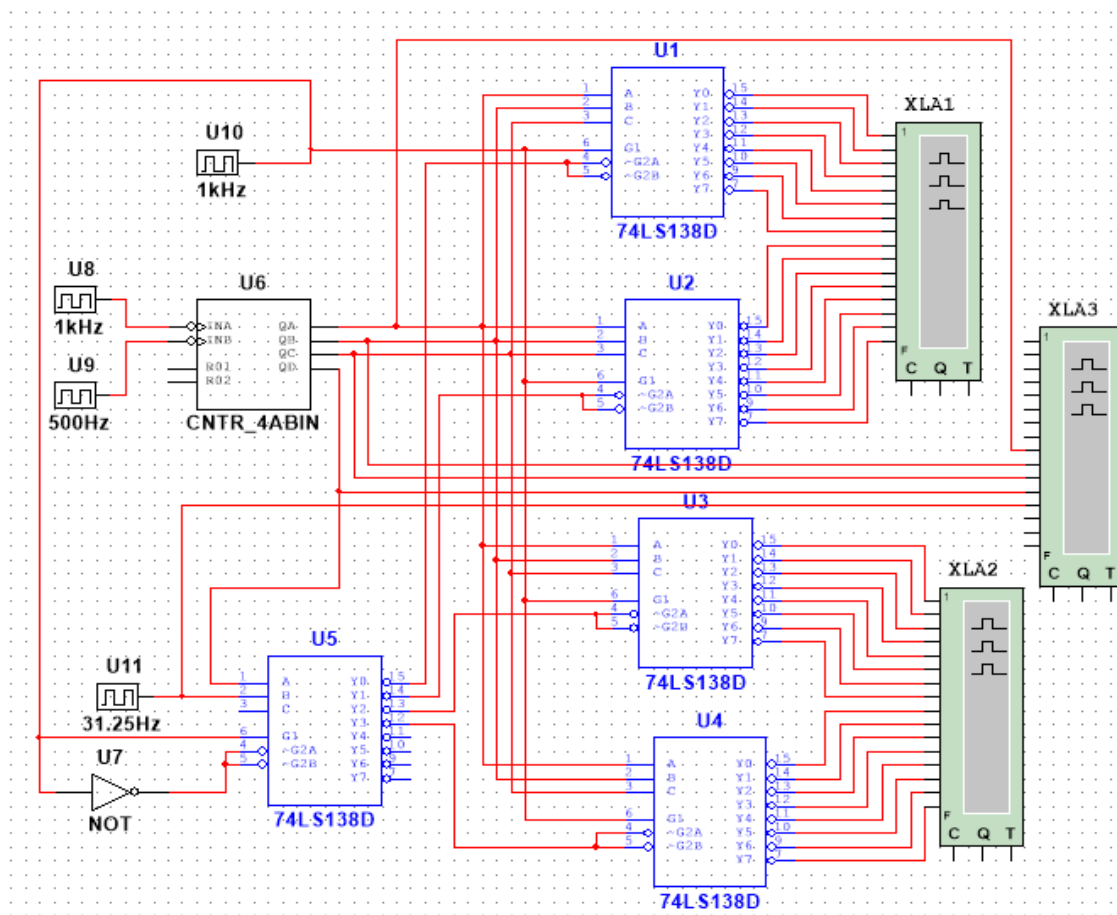


Рис. 19 — Схема исследования дешифратора DC 5-32

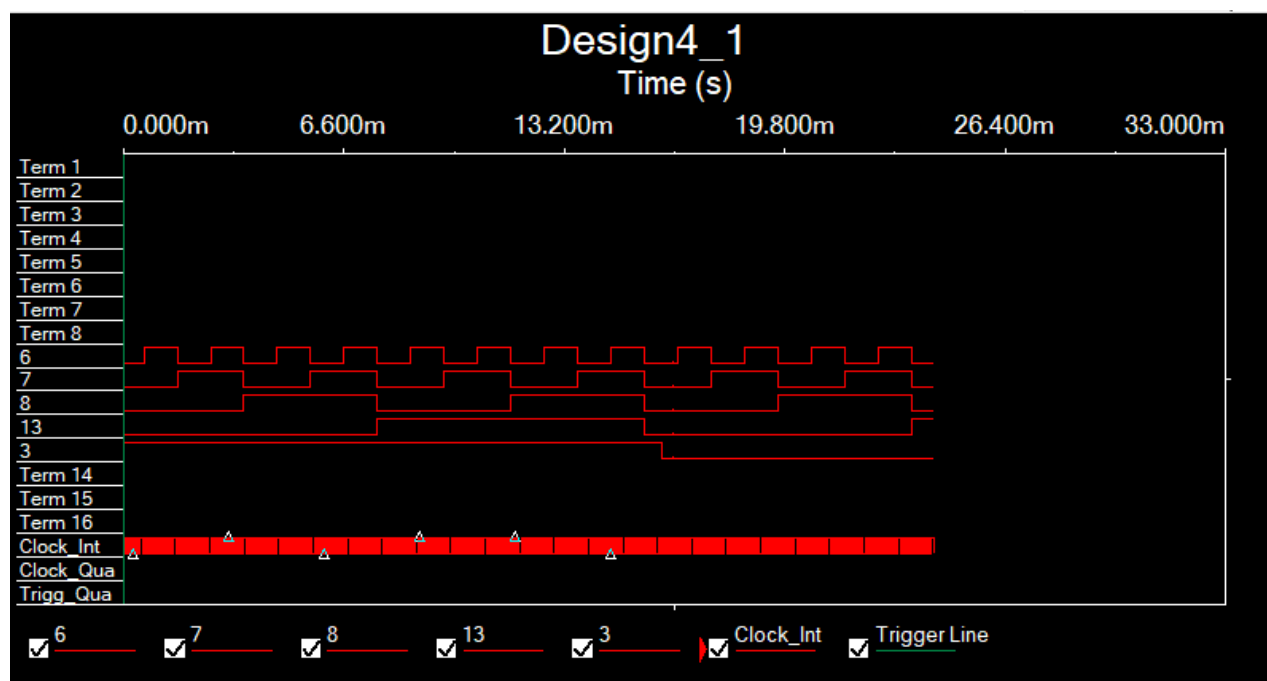


Рис. 20 — Входные сигналы A_0 - A_4

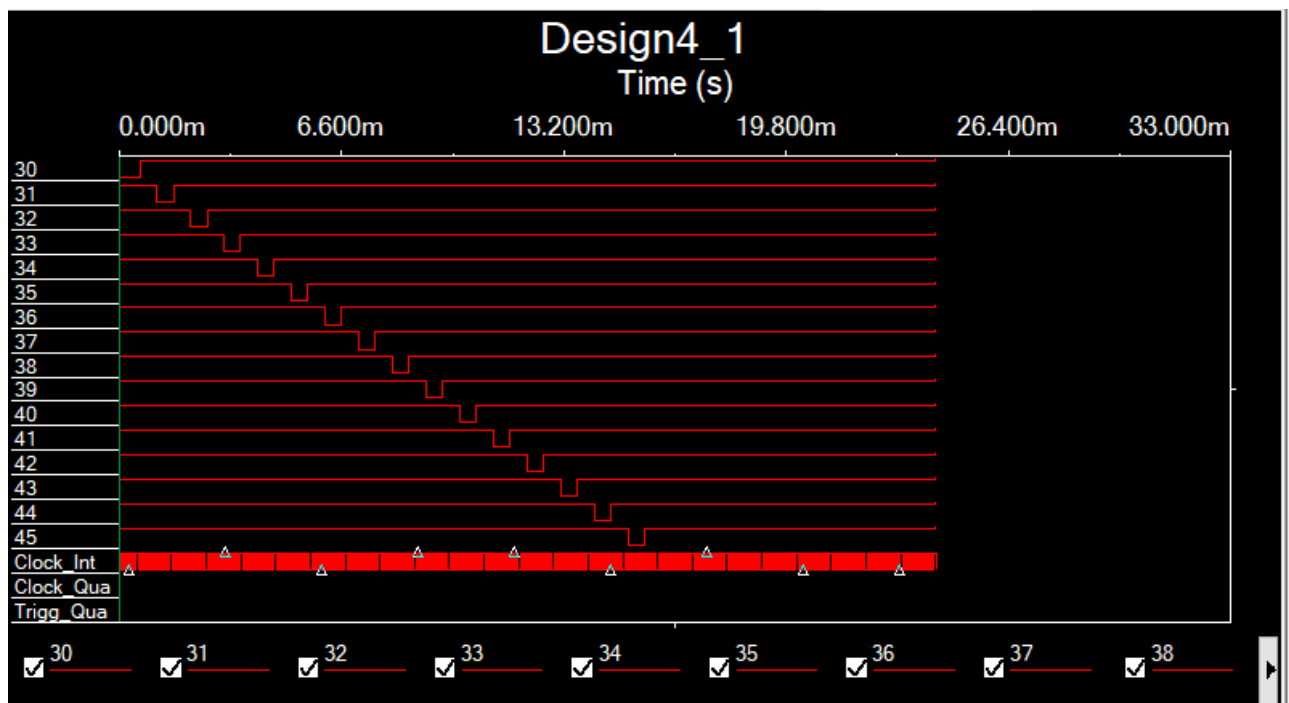


Рис. 21 — Выходные сигналы F_0 - F_{15}

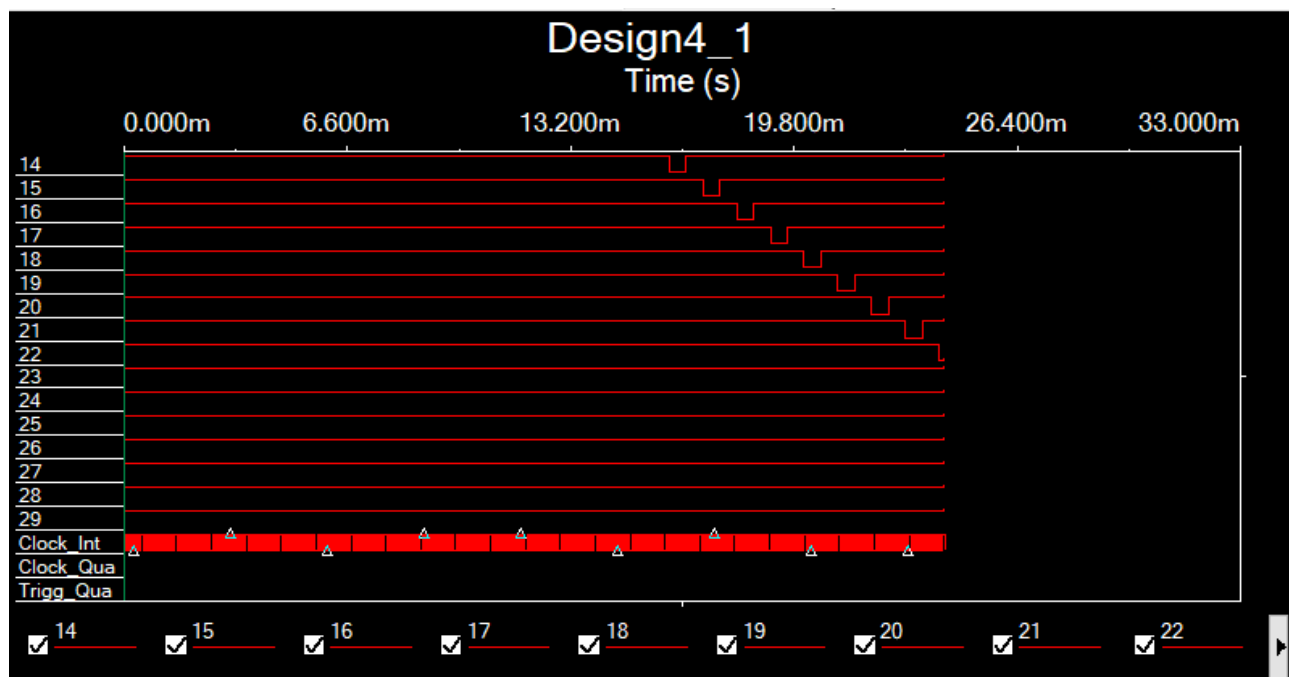


Рис. 22 — Выходные сигналы F_{16} - F_{31}

Вывод — в данном задании была закреплена методика наращивания количества входов и выходов дешифратора на основе более простых (для этого пункта — трехвходовых).

Вывод по лабораторной работе — в ходе выполнения заданий работы удалось получить понимание понятия дешифратор, его устройства, необходимость

стробирования и его реализации; удалось научиться собирать схемы дешифраторов на основе ЛЭ, а также макросхем Multisim, снимать временные диаграммы как результат исследования работы дешифратора, наращивать схемы усложненных дешифраторов опираясь на уже имеющиеся простые согласно принципам наращивания.